

- 5.3** Determine a corrente I_s do circuito mostrado na Fig. P5.3 utilizando a hipótese de linearidade e considerando $I_s = 1$ mA.

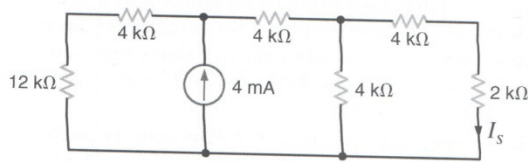


Figura P5.3

- 5.4** Determine a corrente I_s da rede mostrada na Fig. P5.4 utilizando a hipótese de linearidade e considerando $I_s = 1$ mA.

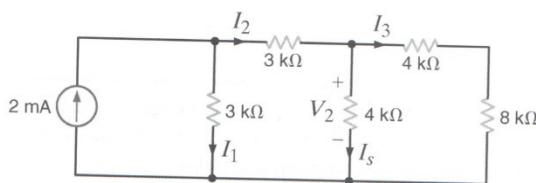


Figura P5.4

- 5.5** Determine a tensão V_s da rede mostrada na Fig. P5.5 utilizando a hipótese de linearidade e considerando $V_s = 1$ V.

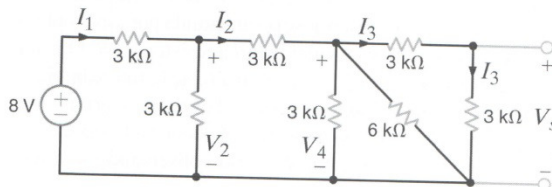


Figura P5.5

- 5.6** Determine a corrente I_s da rede mostrada na Fig. P5.6 utilizando a superposição.

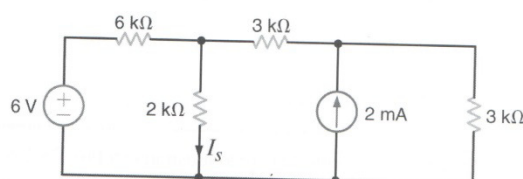


Figura P5.6

- 5.7** Considerando a rede mostrada na Fig. P5.7, determine a corrente I_s utilizando a superposição.

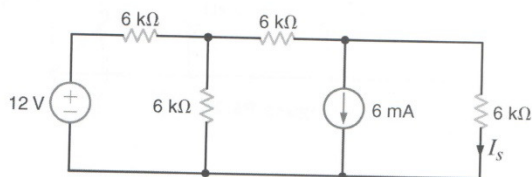


Figura P5.7

- 5.8** Determine a corrente I_s do circuito mostrado na Fig. P5.8 utilizando a superposição.

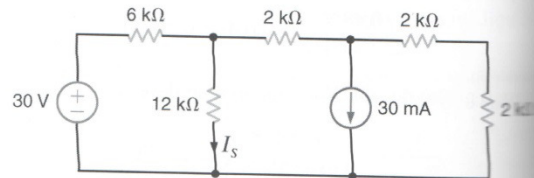


Figura P5.8

- 5.9** Determine a tensão V_s da rede mostrada na Fig. P5.9 utilizando a superposição.

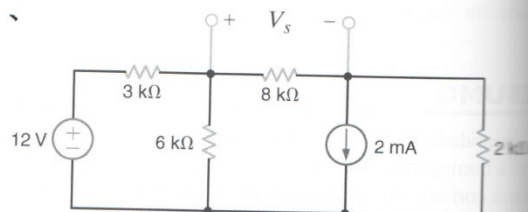


Figura P5.9

- 5.10** Determine a tensão V_s da rede mostrada na Fig. P5.10 utilizando a superposição.

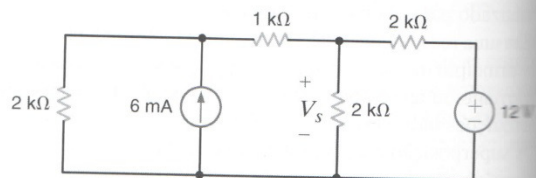


Figura P5.10

- 5.11** Determine a tensão V_s da rede mostrada na Fig. P5.11 utilizando a superposição.

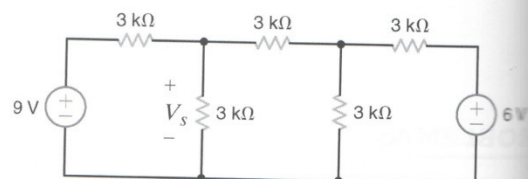


Figura P5.11

- 5.12** Determine a corrente I_s da rede mostrada na Fig. P5.12 utilizando a superposição.

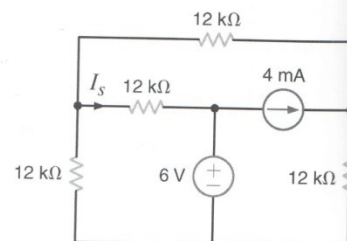


Figura P5.12

- 5.13 Determine a corrente I_s da rede mostrada na Fig. P5.13 utilizando a superposição.

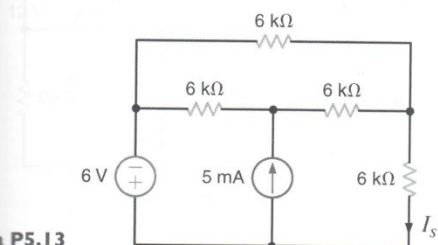


Figura P5.13

- 5.14 Determine a corrente I_A da rede mostrada na Fig. P5.14 utilizando a superposição.

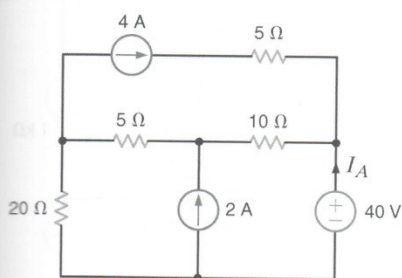


Figura P5.14

- 5.15 Utilizando a superposição, determine a corrente I_A do circuito mostrado na Fig. P5.15.

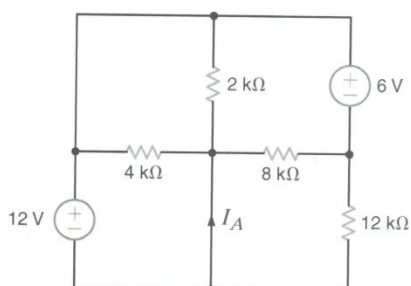


Figura P5.15

- 5.16 Determine a corrente I_A da rede mostrada na Fig. P5.16 utilizando a superposição.

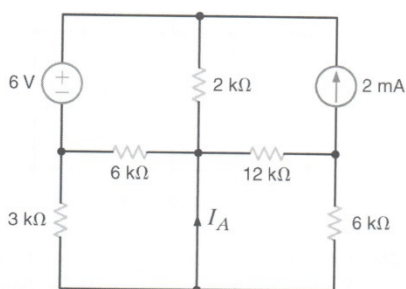


Figura P5.16

- 5.17 Determine a tensão V_s do circuito mostrado na Fig. P5.17 utilizando a superposição.

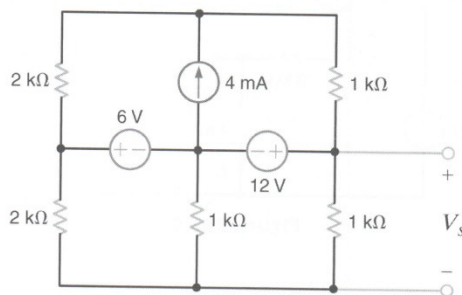


Figura P5.17

- 5.18 Utilizando a superposição, determine a corrente I_s da rede mostrada na Fig. P5.18.

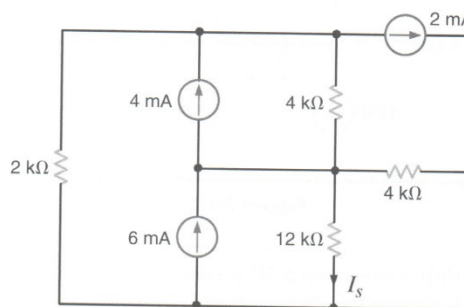


Figura P5.18

- 5.19 Determine a corrente I_s do circuito mostrado na Fig. P5.19 utilizando a superposição.

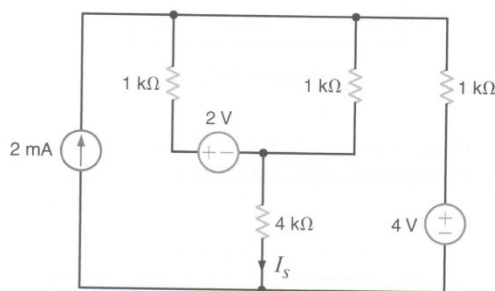


Figura P5.19

- 5.20 Utilize a superposição para determinar a corrente I_s do circuito mostrado na Fig. P5.20.