

RELATÓRIO PRÁTICO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 1

Prática 2

Ponte de Wheatstone

Guilherme Rodrigues do Santos - RA: 2199580


Luiz Eduardo Caldas Kramer - RA: 2199661



1)



R	R1	R2	R _x	RDec
V	0.83	0.83	4.17	4.16

2)

R _X	RDec
20k Ω	10k Ω
50k Ω	25k Ω
100k Ω	50k Ω
150k Ω	75k Ω
180k Ω	90k Ω

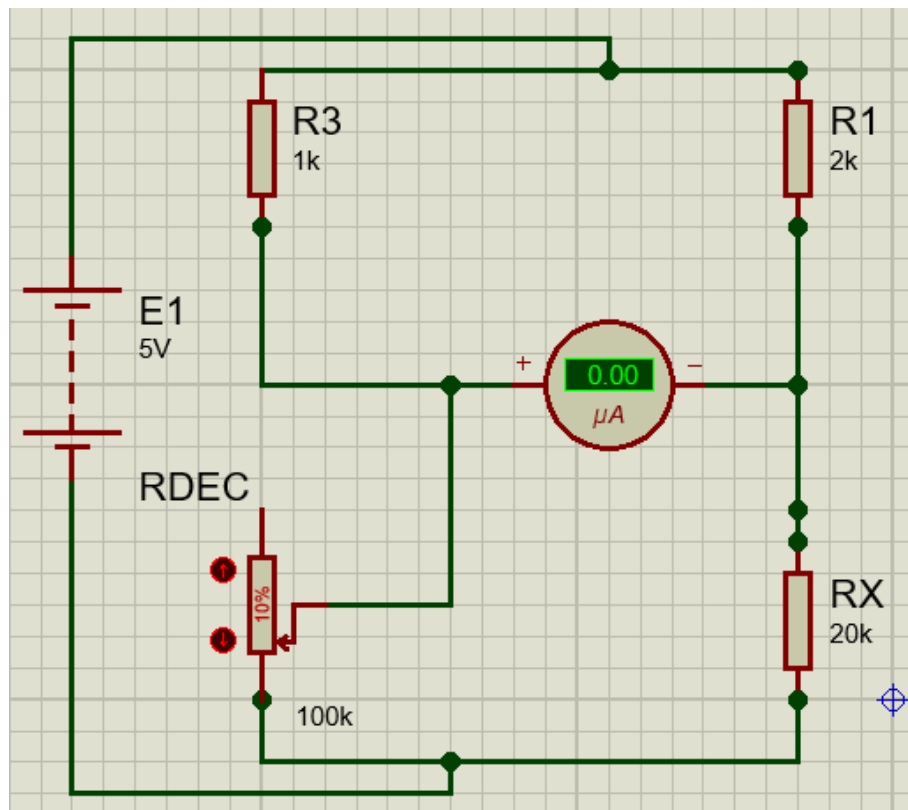


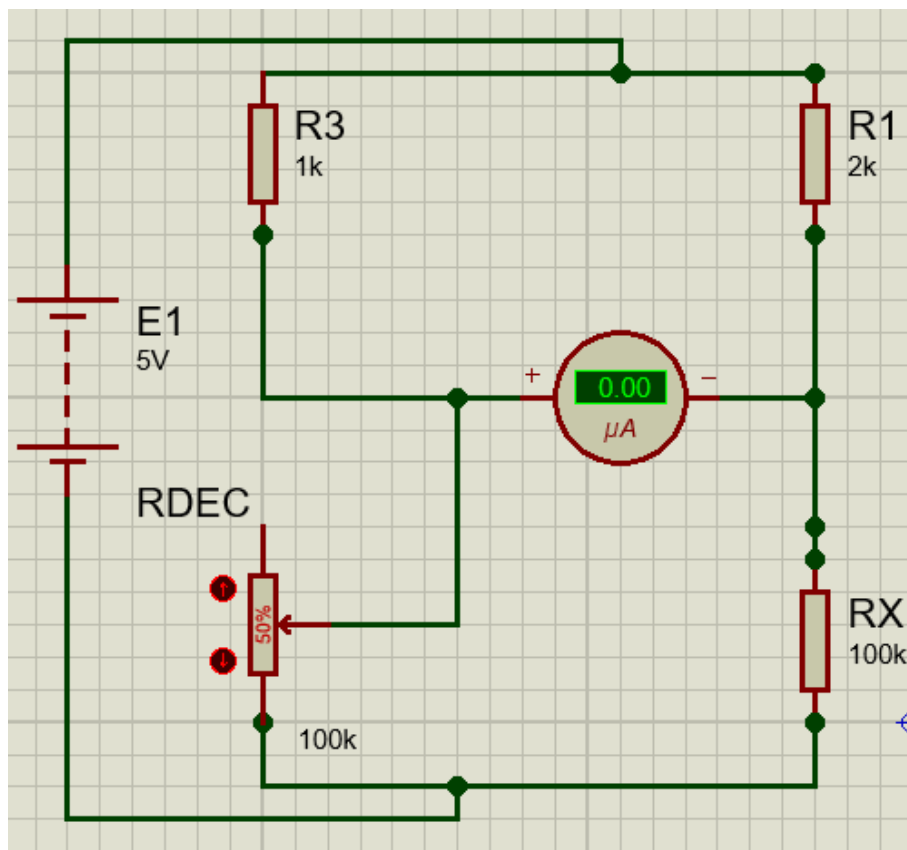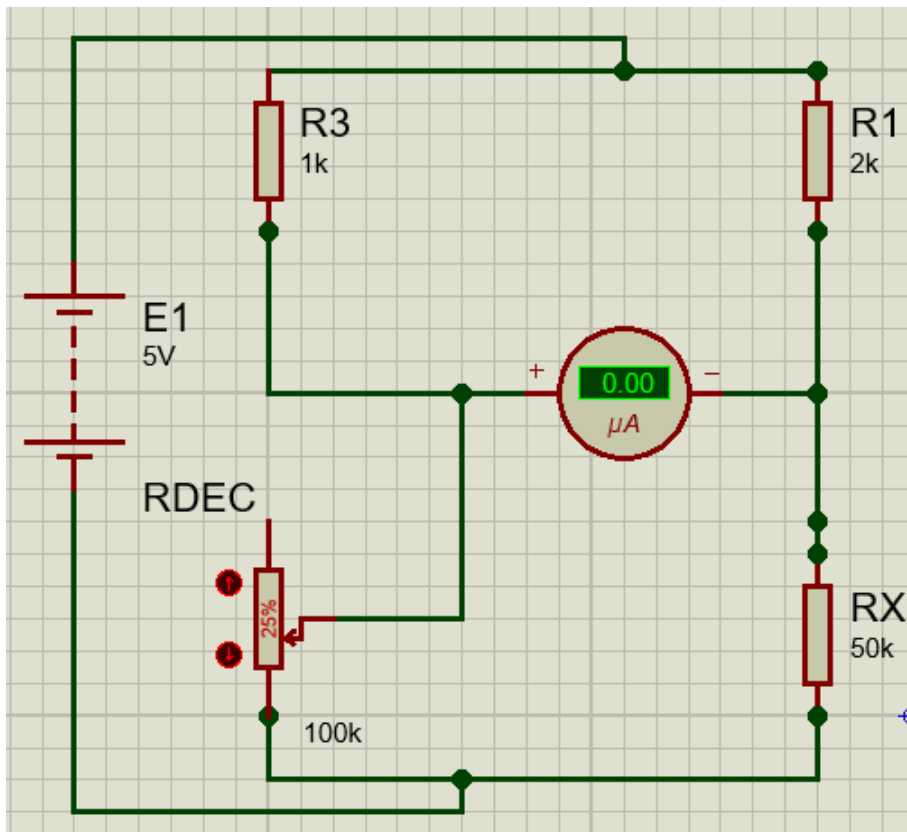

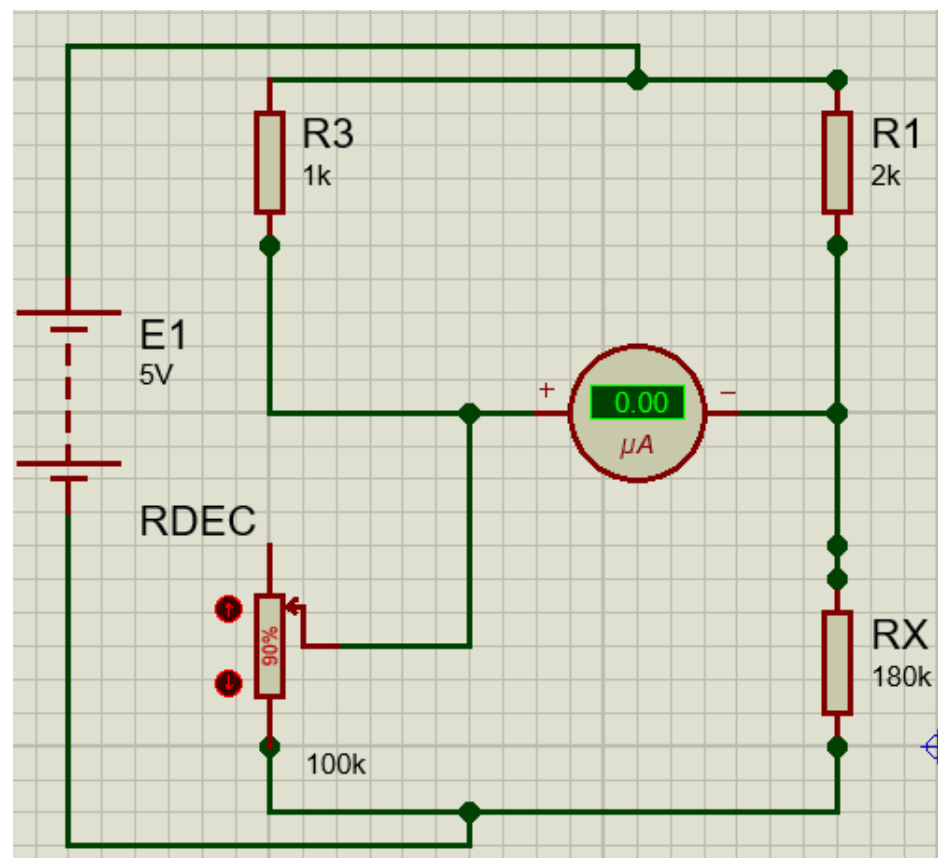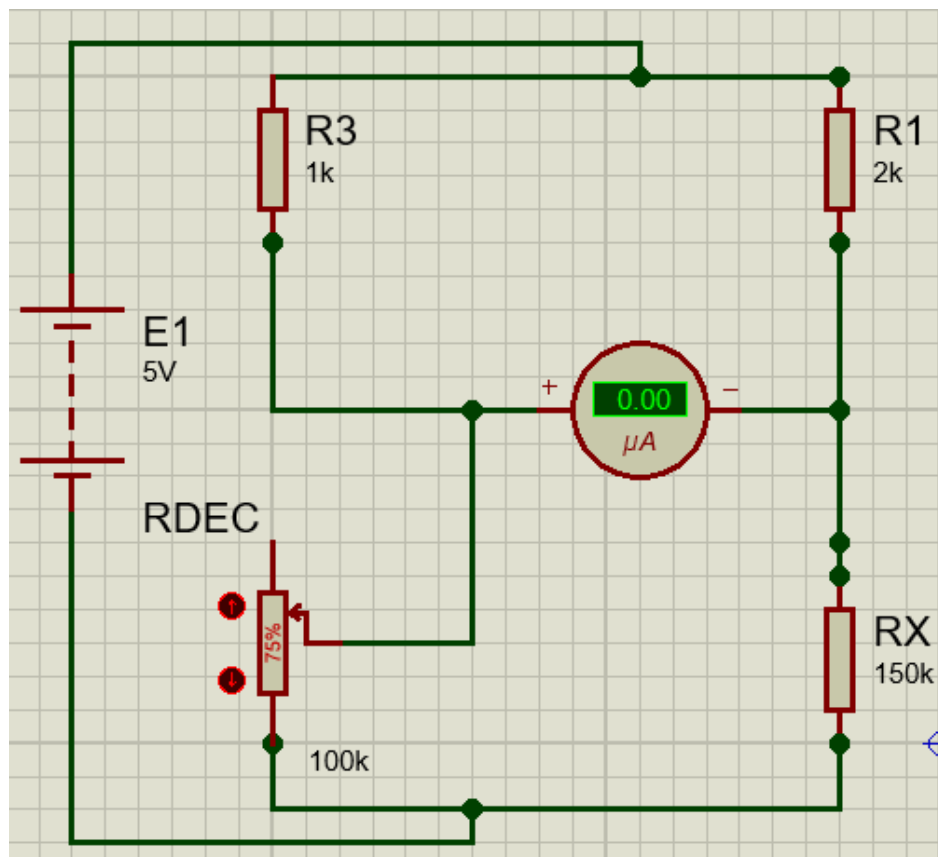

Questões:


1)

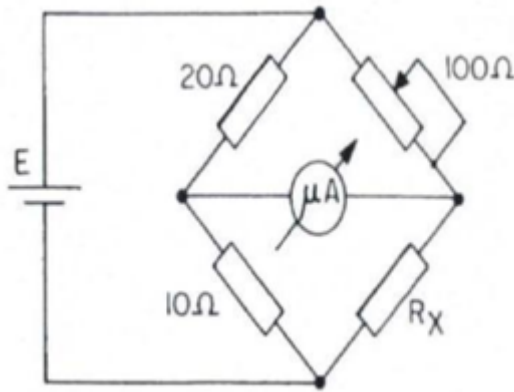

Sabendo que $R_x = \left(\frac{R_1}{R_3}\right) \cdot R_{dec}$, e $R_1 = 20\Omega$, $R_3 = 100\Omega$, $R_{Dec} = 10\Omega$, temos:

$$R_x = \left(\frac{20\Omega}{100\Omega}\right) \cdot 10\Omega = 5\Omega \cdot 10\Omega = \mathbf{50\Omega}$$

2)

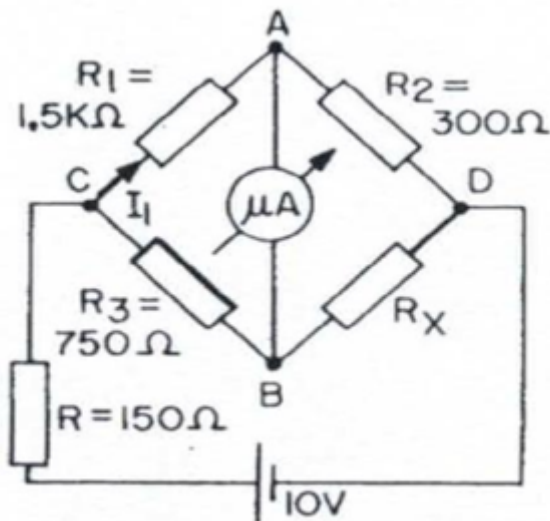


Sabendo que $R_x = \left(\frac{R_1}{R_3}\right) \cdot R_2$, e $R_1 = 1.5k\Omega$, $R_2 = 300\Omega$, $R_3 = 750\Omega$, temos:

$$R_x = \left(\frac{750\Omega}{1500\Omega}\right) \cdot 300\Omega = \mathbf{150\Omega}$$
, assim a Resistencia equivalente em ABCD:

$R_{eq} = 1.5k\Omega + 300\Omega \parallel 750\Omega + 150\Omega = 1.8k\Omega \parallel 900\Omega$, sabendo que:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1.8k\Omega \cdot 900\Omega}{2.7k\Omega} = 600\Omega$$
 de modo que o circuito pode ser

representado conforme a figura abaixo:

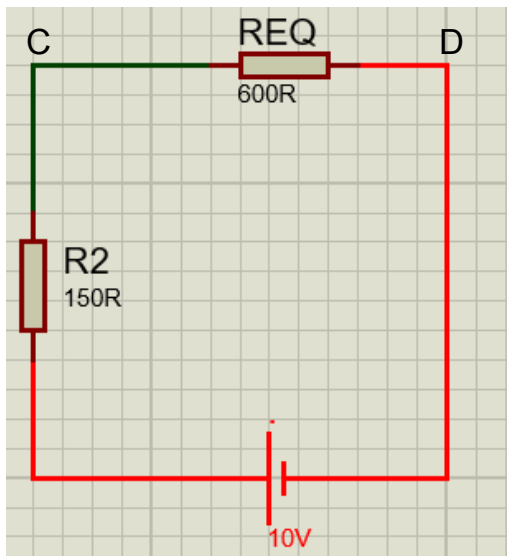

Como os resistores estão em série:
 $R_{eq} = 600\Omega + 150\Omega = 750\Omega$, portanto
 é possível conseguir a corrente.

$$I = \frac{U}{R} = \frac{10V}{750\Omega} = 13.3 \text{ mA}$$

$$V_{cd} = 13.3 \text{ mA} * 600\Omega = \mathbf{8V}$$

Voltando no circuito inicial, logo após realizar a primeira associação de resistores:

$$I_{1,8k\Omega} = I_1 \text{ e } I_{900\Omega} = I_2$$

$$1.8k * I_1 = 900 * I_2 = 8V$$

$$\mathbf{I_1 = 4.4 \text{ mA}} \text{ e } I_2 = 8.9 \text{ mA}$$

$$V_{r3} = I_2 * R_3 \rightarrow V_{r3} = 8.9\text{mA} * 750 = \mathbf{6.67V}$$

$$R_x = \mathbf{150\Omega}$$

$$V_{ab} = \mathbf{0V}$$

$$V_{dc} = \mathbf{8V}$$

$$V_{r3} = \mathbf{6.67V}$$

$$I_1 = \mathbf{4.4 \text{ mA}}$$